 


# Lab 3 Pattern Matching

在這次的 Lab 當中我們要設計一個 FSM，去偵測當前的 Pattern 和  $010(101)^+11$  是否相同，如果是就輸出 1，否則輸出 0。我在這次的 Lab 除了簡單的設計一個 FSM 以外，還有透過化簡做出另一個版本的解法，這裡會把兩種做法的設計過程都寫出來，分享一下在這次 Lab 當中學習到的知識。

## 設計流程


這次的題目我覺得直觀上會想到要用 **Mealy Machine** 來實作，因此第一個步驟就是要畫出相對應的 State Diagram。畫 State Diagram 的時候不需要一開始就把每個 State 都畫出來，可以只先去看 Target Pattern 就好，這樣設計起來會比較順暢。我先依照 Target Pattern 畫出了一個可以符合的 State Diagram。



接下來嘗試把剩下的 State 加上去。但是在加上去的過程當中發現到這樣的 State Diagram 會有問題，如果在  $S_6$  接收到 0 的話，現在的 Pattern 可能是 0101010，這時候因為後綴有 01010，下一個狀態應該要是  $S_5$ ，然而這裡的 Pattern 也有可能會在  $S_5 \sim S_7$  當中繞了幾圈才到  $S_6$ ，這時候的 Pattern 可能會是 0101011010，在這種情況下的下一個狀態應該要是  $S_3$ ，所以出現問題。

因此，考慮再多加 State 來把這兩種情況分開使其不衝突。


010(101)<sup>+</sup>11

 

⇒ 在  $S_7$  後多加 state


依照這樣的想法又畫了一張 State Diagram，這次如果要循環 101 的話會進到  $S_7 \sim S_9$  的環當中，就可以跟  $S_6$  分開來考慮了。

010(101)<sup>+</sup>11

 

接著一樣將剩餘的狀態補齊，這就完成了完整的 State Diagram 了！

 附註：因為只有少數 output 為 1，因此這裡僅標記 1，沒有標記 output 的部份其 output 皆為 0。



有了 State Diagram 後，接下來就可以著手設計 verilog code，在 module 當中會記錄當前是在哪個 State，每個 State 我們已經知道在輸入為 0 和 1 時分別需要轉移到哪一個狀態，也知道應該要輸出什麼，那麼只需要用 **case** 就可以完成了。

```
module PAT(clk, reset, data, flag);

    input clk, reset, data;
    output reg flag = 0;
    reg [3:0] state = 0;

    always @(posedge clk, posedge reset) begin
        if(reset == 1) begin
            flag <= 0;
            state <= 0;
        end
        else begin
            case(state)
                4'b0000: begin
                    if(data == 0) begin
                        state <= 4'b0001;
                        flag <= 0;
                    end
                    else begin
                        state <= 4'b0000;
                        flag <= 0;
                    end
                end
                4'b0001: begin
                    if(data == 0) begin
                        state <= 4'b0001;
                        flag <= 0;
                    end
                    else begin
                        state <= 4'b0010;
                        flag <= 0;
                    end
                end
            endcase
        end
    end
end
```


```
        // 以下雷同，省略不列出
    endcase
end
end
endmodule
```

## 簡化

---

雖然這樣的邏輯十分簡單易懂，但是 code 寫起來就是有很多重複的部分，過去在邏設的課程當中有教過用 Kmap 來直接得到輸入輸出等式的方法，接下來我就會依照這個 Design Flow 設計出另一個版本，也是我上傳的版本。流程大致上是先依照上面的 State Diagram 畫出 State Table，接下來透過 Kmap 得到 I/O 的 Equations，最後畫出 circuit 後完成 code。

 雖然據說不同的 State Assignment 方式會對最後的 circuit 造成影響，不過目前我對於應該怎麼 assign 沒有太多想法，因此就直接先透過 10 進位轉 2 進位來做 assign。因為我們有  $S_0 \sim S_{10}$  總共 11 個 State，因此我們至少需要 4 個 bits 才能夠表示。在 Flip-Flop 的選擇上我選擇 D F/F 來實作，照著 State Diagram 以及 State Assignment 完成下面兩張表格。



State	Assignment
S <sub>0</sub>	0000
S <sub>1</sub>	0001
S <sub>2</sub>	0010
S <sub>3</sub>	0011
S <sub>4</sub>	0100
S <sub>5</sub>	0101
S <sub>6</sub>	0110
S <sub>7</sub>	0111
S <sub>8</sub>	1000
S <sub>9</sub>	1001
S <sub>10</sub>	1010

Present State		Next State		Output	
		X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
S <sub>0</sub>	0000	0001	0000	0	0
S <sub>1</sub>	0001	0001	0010	0	0
S <sub>2</sub>	0010	0011	0000	0	0
S <sub>3</sub>	0011	0001	0100	0	0
S <sub>4</sub>	0100	0101	0000	0	0
S <sub>5</sub>	0101	0001	0110	0	0
S <sub>6</sub>	0110	0101	0111	0	0
S <sub>7</sub>	0111	1000	1010	0	1
S <sub>8</sub>	1000	0001	1001	0	0
S <sub>9</sub>	1001	0001	0111	0	0
S <sub>10</sub>	1010	0001	0000	0	0

P.S.				A <sup>+</sup> B <sup>+</sup> C <sup>+</sup> D <sup>+</sup>		D <sub>A</sub>		D <sub>B</sub>		D <sub>C</sub>		D <sub>D</sub>	
A	B	C	D	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1
0	0	0	0	0001	0000	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0001	0010	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0011	0000	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0001	0100	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0101	0000	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0001	0110	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0101	0111	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1000	1010	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0001	1001	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0011	0111	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0001	0000	0	0	0	0	0	0	1	0

有了這張表格，接下來就可以畫出 Kmap 了！不過這次的輸入輸出總共有 5 個變數，這個 Kmap 比較複雜一點。

ABC Dx		B				A			
		000	001	011	010	110	111	101	100
D	00	0	0	0	0	X	X	0	0
	01	0	0	0	0	X	X	0	1
	11	0	0	1	0	X	X	X	0
	10	0	0	1	0	X	X	X	0

$$D_A = BCD + AB'C'D'X$$

ABC Dx		B				A			
		000	001	011	010	110	111	101	100
00		0	0	1	1	x	x	0	0
01		0	0	1	0	x	x	0	0
11		0	1	0	1	x	x	x	1
10		0	0	0	0	x	x	x	0

$$D_B = A'B'CDX + A'BCD' + BD'X' + BC'DX + ADX$$

ABC Dx		B				A			
		000	001	011	010	110	111	101	100
D	00	0	1	0	0	X	X	0	0
	01	0	0	1	0	X	X	0	0
	11	1	0	1	1	X	X	X	1
	10	0	0	0	0	X	X	X	1

$$D_C = B'C'DX + A'B'CD'X' + A'BCX + A'BDX + AD$$

ABC Dx		B				A			
		000	001	011	010	110	111	101	100
00		1	1	1	1	X	X	1	1
01		0	0	1	0	X	X	0	1
11		0	0	0	0	X	X	X	1
10		1	1	0	1	X	X	X	1

$$D_B = A'B'X' + A'BCD' + A'BC'X' + AD'X' + AD + AB'$$

ABC Dx		B				A			
		000	001	011	010	110	111	101	100
00		0	0	0	0	X	X	0	0
01		0	0	0	0	X	X	0	0
11		0	0	1	0	X	X	X	0
10		0	0	0	0	X	X	X	0

$$Z = A'BCDX$$

Result

$$\begin{cases} D_A = BCD + AB'C'D'X \\ D_B = A'B'CDX + A'BCD' + BD'X' + BC'DX + ADX \\ D_C = B'C'DX + A'B'C'D'X' + A'BCX + A'BDX + AD \\ D_D = A'B'X' + A'BCD' + A'BC'X' + AD'X' + AD + AB' \end{cases}$$

$$Z = A'BCDX$$

根據上面的 Kmap 我們得到了每個輸入輸出的結果，那麼接下來只需要實作 D F/F 以及每個輸入輸出即可完成。

$$\begin{cases} D_A = BCD + AB'C'D'X \\ D_B = A'B'CDX + A'BCD' + BD'X' + BC'DX + ADX \\ D_C = B'C'DX + A'B'CD'X' + A'BCX + A'BDX + AD \\ D_D = A'B'X' + A'BCD' + A'BC'X' + AD'X' + AD + AB' \\ Z = A'BCDX \end{cases}$$

首先是 D Flip Flop 的部份，在接收到 reset 訊號的時候將  $Q, Qbar$  分別設為 1, 0。

```
module D_FF(D, clk, rst, Q, Qbar);
    input D, clk, rst;
    output reg Q = 0, Qbar = 1;

    always @(posedge clk, posedge rst) begin
        if(rst == 1) begin
            Q <= 0;
            Qbar <= 1;
        end
        else begin
            Q <= D;
            Qbar <= ~D;
        end
    end
endmodule
```

接下來輸入輸出的部分就依照上方的等式構造就完成了。

```
module PAT(clk, reset, data, flag);

    input clk, reset, data;
    output reg flag;
    wire AQ, AQbar, BQ, BQbar, CQ, CQbar, DQ, DQbar;

    always @(posedge clk, posedge reset) begin
        if(reset == 1) begin
            flag <= 0;
        end
        else begin
            flag <= AQbar & BQ & CQ & DQ & data;
        end
    end

    D_FF A(
        (BQ & CQ & DQ) | (AQ & BQbar & CQbar & DQbar & data),
        clk, reset, AQ, AQbar
    );
    D_FF B(
        (AQbar & BQbar & CQ & DQ & data) | (AQbar & BQ & CQ & DQbar) | (BQ & DQbar & (~data)) |
        (BQ & CQbar & DQ & data) | (AQ & DQ & data),
        clk, reset, BQ, BQbar
    );
    D_FF C(
        (BQbar & CQbar & DQ & data) | (AQbar & BQbar & CQ & DQbar & (~data)) | (AQbar & BQ & CQ
        & data) | (AQbar & BQ & DQ & data) | (AQ & DQ),
        clk, reset, CQ, CQbar
    );
    D_FF D(
        (AQbar & BQbar & (~data)) | (AQbar & BQ & CQ & DQbar) | (AQbar & BQ & CQbar & (~data)) |
        (AQ & DQbar & (~data)) | (AQ & DQ) | (AQ & BQbar),
        clk, reset, DQ, DQbar
    );

endmodule
```



```
endmodule
```

## 遇到的問題

### 1. State Diagram 有點難第一次就知道哪裡會有問題

一開始覺得只需要先畫基本的 State Diagram，再來補完剩下的狀態就可以很快完成了，但是沒有想到中間會遇到還需要多加一些 State 才能畫出正確的 State Diagram。除此之外，補完剩下的狀態其實也很吃力，要去考慮要轉移到哪個狀態才是正確的。

### 2. 實作簡化版本

實作簡化版本的時候我曾寫了下面的 Code

```
module PAT(clk, reset, data, flag);

    input clk, reset, data;
    output reg flag = 0;

    wire AQ = 0, AQbar = 1;
    wire BQ = 0, BQbar = 1;
    wire CQ = 0, CQbar = 1;
    wire DQ = 0, DQbar = 1;

    // 略
endmodule
```

一開始我想說也許這樣可以確保第一次執行的時候初始值為 0 和 1，但是這樣的做法實際上是把這個接線的值變成一個 constant，因此跟我原先預想的設計是有出入的，在當時一直遇到輸出內容包含 **x** 或 **z** 的錯誤訊息，花了不少時間 debug，後來和學長討論過後才發現到原來是這個地方出了問題。

### 3. Kmap

這次的 Kmap 是有 5 個變數的，在求出  $D_B$  的等式的時候我原本預計這樣做，但是卻意外發現沒有辦法這樣化簡，最後只好只看 **1x** 而已。

ABC DX		B							
		000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	1	X	X	0	0	
01	0	0	1	0	X	X	0	0	
11	0	1	0	1	X	X	X	1	
10	0	0	0	0	X	X	X	0	

# 想問助教的問題

## 1. 為什麼 always block 當中會需要一個 if statement

在設計的過程當中我寫了下列的 code，在 `sim` 都會是正常的，我也覺得運算起來是合理的，但是要透過 `dc_shell` 產生 `syn` 檔案的時候就會出現下面的錯誤訊息，我想知道為什麼。

```
module PAT(clk, reset, data, flag);  
  
    input clk, reset, data;  
    output reg flag;  
    wire AQ, AQbar, BQ, BQbar, CQ, CQbar, DQ, DQbar;  
  
    always @(posedge clk, posedge reset) begin  
        flag <= AQbar & BQ & CQ & DQ & data;  
    end  
    // 略  
endmodule
```

```
Error: /users/course/2022S/LD17100000/u110062126/Assignment/3_Pattern_Maching/PAT.v:24: The statements in this 'always' block are outside the scope of the synthesis policy. Only an 'if' statement is allowed at the top level in this always block. (ELAB-302)
```